


FPGA Mini Project

Name : Chinmay Jadhav


Branch : EXTC SEM-6

Topic : 2 Bit Comparator

VHDL Code on Xilinx ISE software :

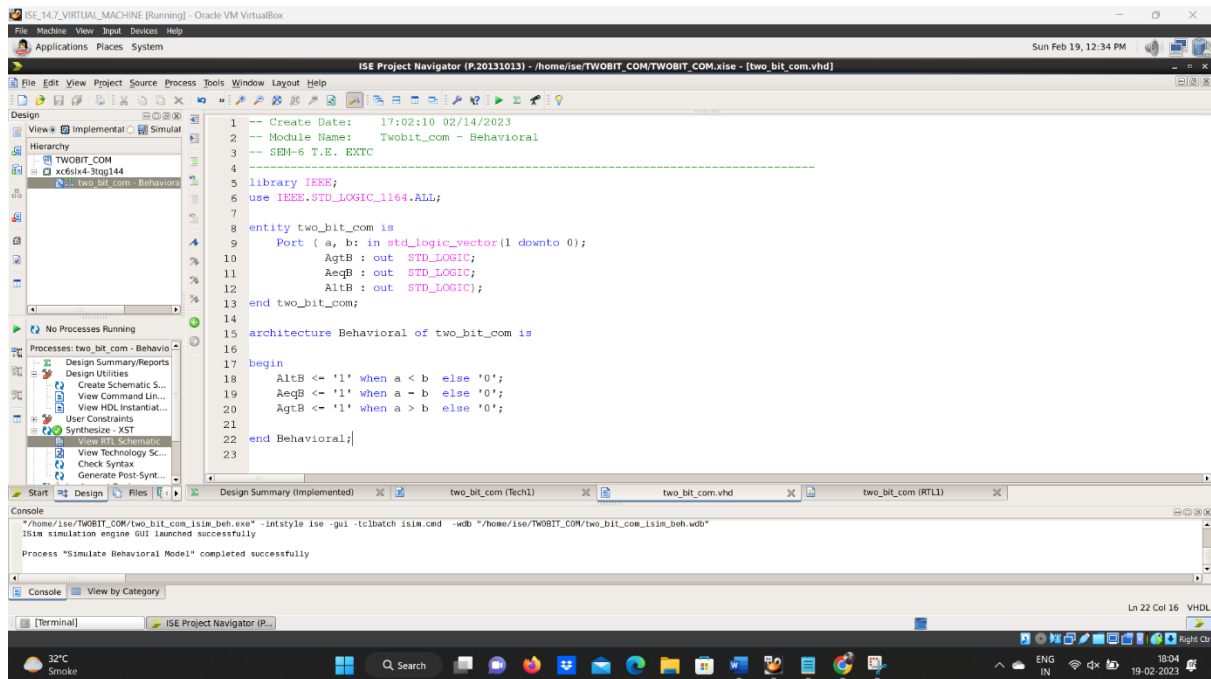


RTL schematic of 2 Bit Comparator :

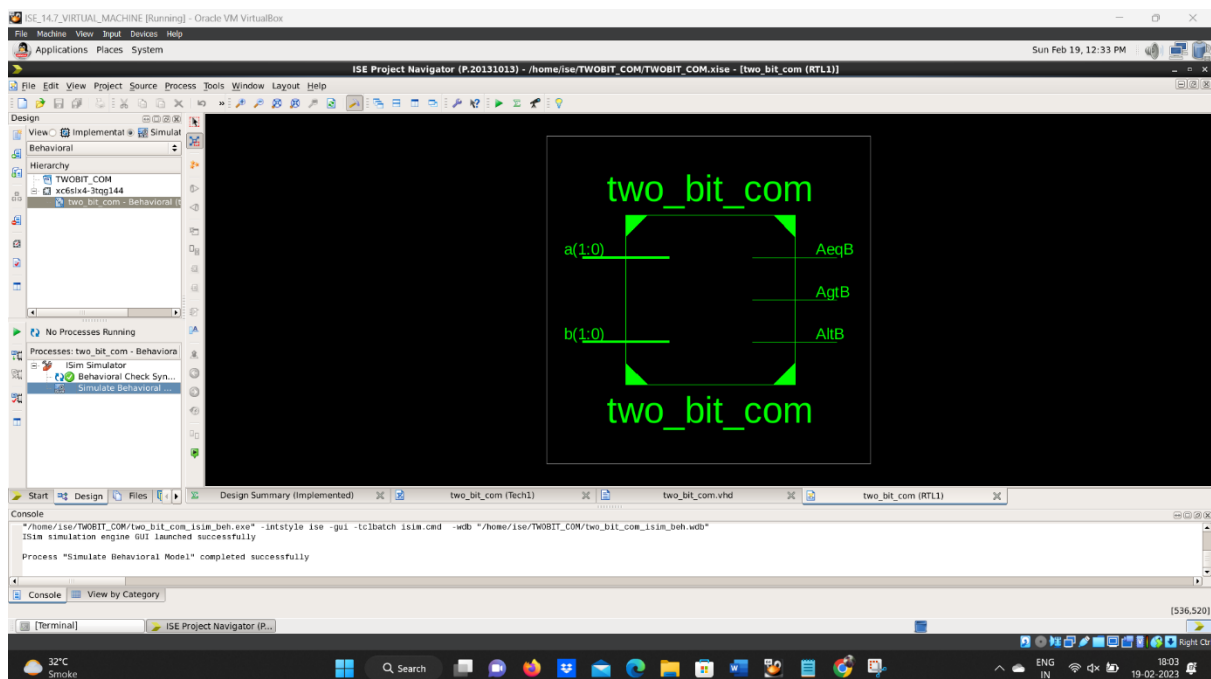


Stimulation output :


A [0 , 0] and B [0 , 0]:

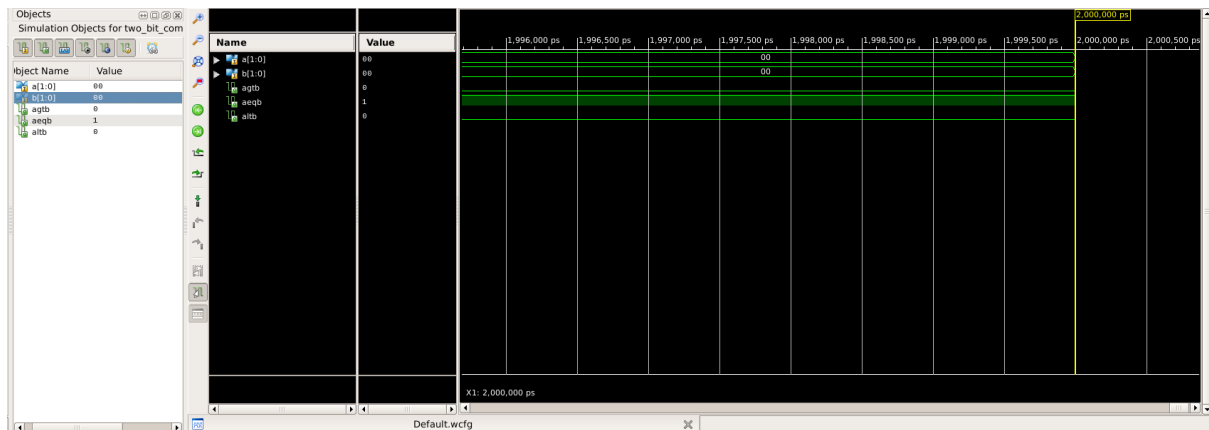


A [0 , 0] and B [0 , 1]:

 


A [0 , 0] and B [1 , 0]:

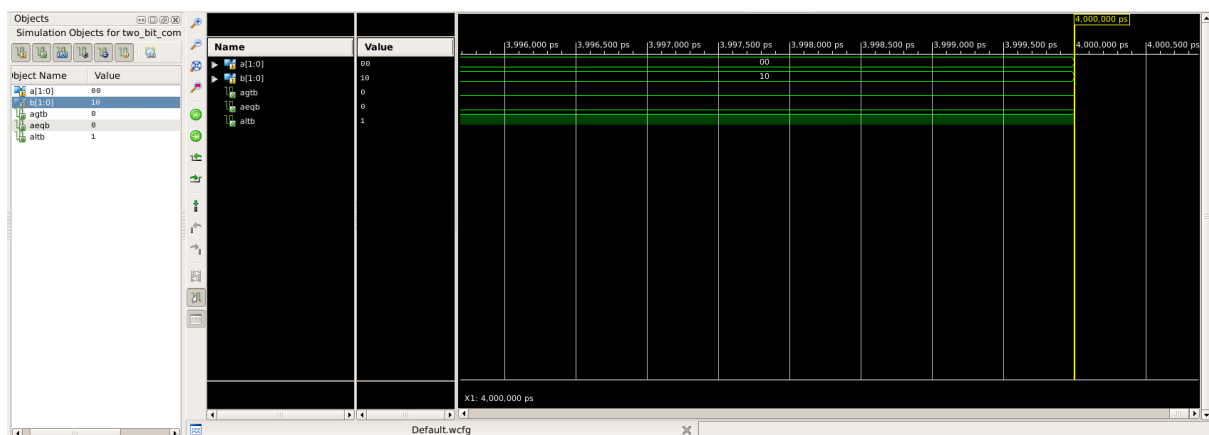


A [0, 0] and B [1, 1]:

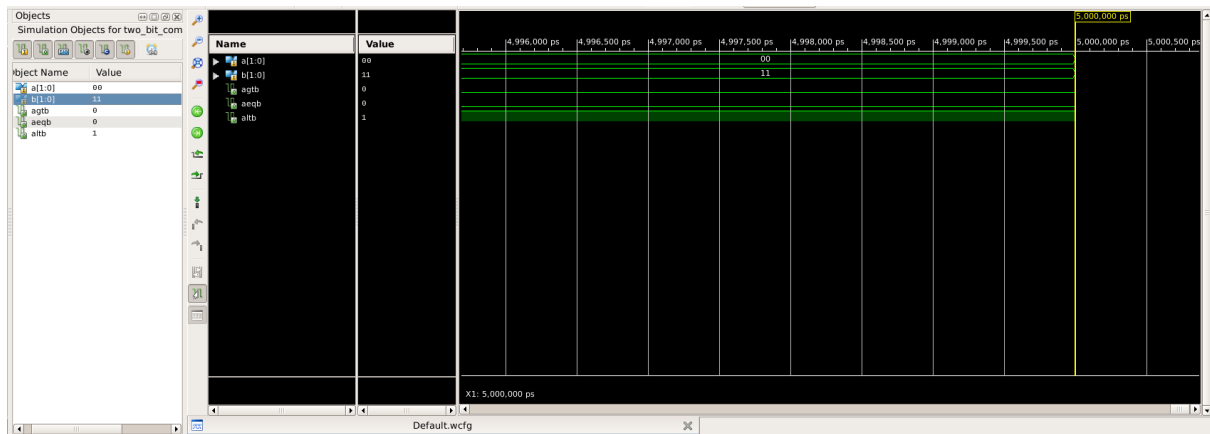


A [0, 1] and B [0, 0]:

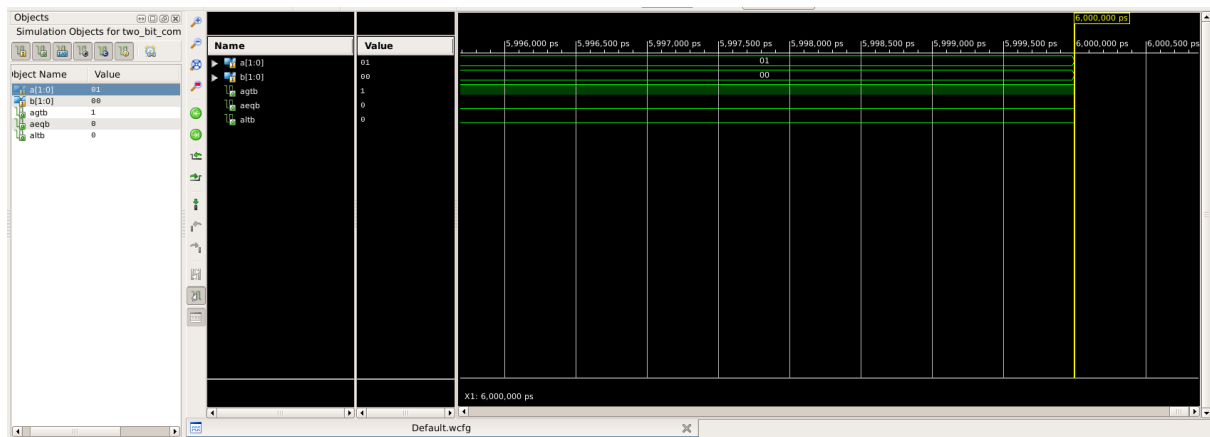


A [0, 1] and B [0, 1]:

 

A [0 , 1] and B [1 , 0]:

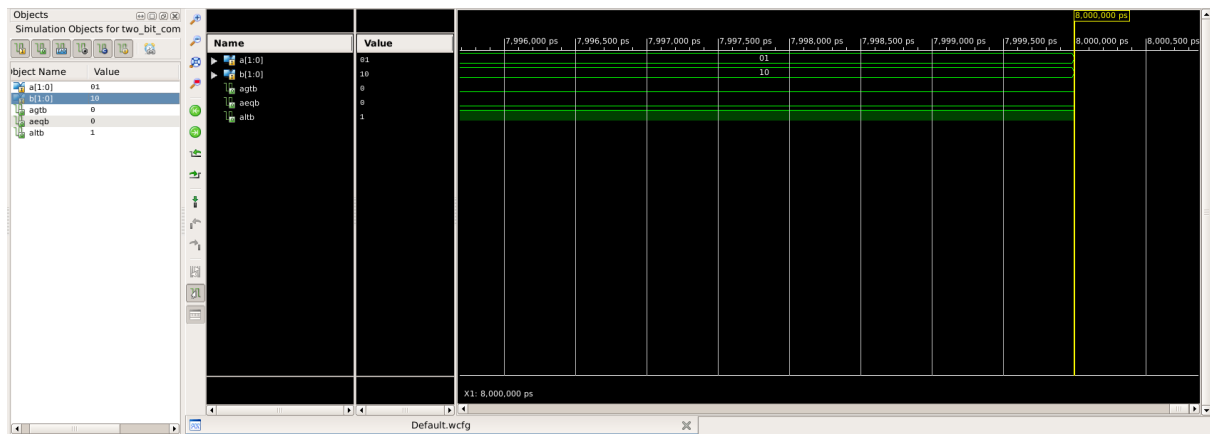

A [0 , 1] and B [1 , 1]:

 

A [1 , 0] and B [0 , 0]:

